# Схемы аппаратного комплекса

Умный корректор осанки (Этап I и II)

## 1. Структурная аппаратная схема (Hardware Block Diagram)

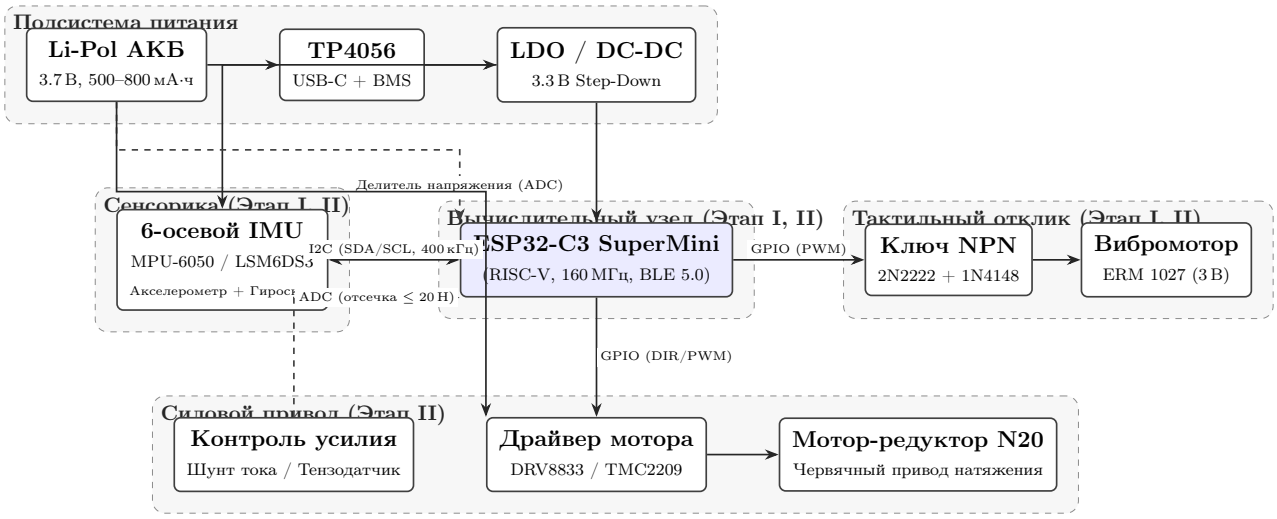



Рис. 1: Структурная аппаратная схема модулей

## 2. Схема соединений и распиновка (Блок 3)

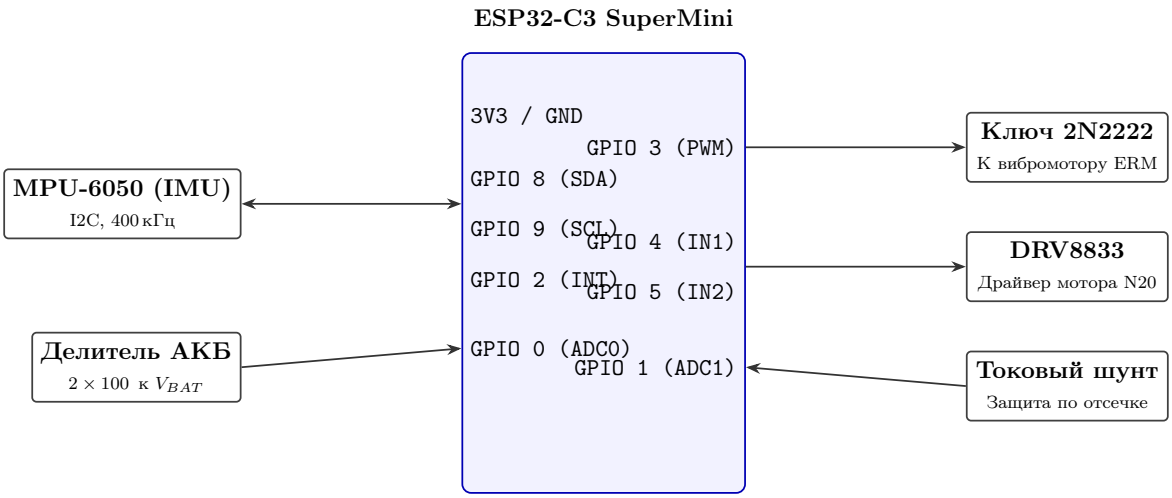



Рис. 2: Карта подключения сигнальных линий ESP32-C3